

Zatěžovací charakteristika zdroje

pracovní návod s metodickým
komentářem pro učitele
připravil J. Sigl

fyzika

14

úloha číslo

Cíle

Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické napětí, zkratový proud a vnitřní odpor jednotlivých zdrojů, rozřadit zdroje na měkké a tvrdé. Sestrojit závislost elektrického výkonu zdroje na elektrickém proudu a zjistit, při jaké účinnosti je elektrický výkon maximální.

Podrobnější rozbor cílů

Prvním z cílů je žákům ukázat, že zatěžovací charakteristiky různých zdrojů stejnosměrného napětí se liší hodnotami elektromotorického napětí a vnitřního odporu, ale všechny jsou lineární funkcí závislosti svorkového napětí na elektrickém proudu tekoucím elektrickým obvodem. Dalším z cílů je z rovnic, kterými budeme fitovat zatěžovací charakteristiky zdrojů a závislost elektrického výkonu na proudu tekoucím obvodem, zjistit hodnoty elektromotorického napětí a vnitřního odporu zdroje a porovnat tyto hodnoty získané z rovnice pro svorkové napětí a z rovnice pro okamžitý výkon pro daný zdroj. Dále porovnat získané hodnoty pro různé zdroje a tyto pak seřadit od nejměkčího k nejtvrdějšímu. Dalším cílem je vypočítat zkratový proud a porovnat jeho hodnotu s proudem, při kterém má zdroj největší výkon. Posledním cílem je zjistit hodnotu účinnosti elektrického obvodu, při které je elektrický výkon maximální.

Zadání úlohy

Změřte a graficky znázorněte zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí, pomocí grafu určete vnitřní odpor zdroje, elektromotorické napětí zdroje, zkratový proud zdroje. Do tabulek zaznamenejte hodnoty svorkového napětí a elektrického proudu tekoucího obvodem, vypočítejte výkon. Sestrojte graf závislosti elektrického výkonu zdroje na procházejícím proudu, určete z něj elektromotorické napětí, vnitřní odpor, zkratový proud a zjistěte, při jaké hodnotě elektrického proudu je výkon maximální, hodnotu tohoto výkonu a jaká je v tomto okamžiku účinnost obvodu.

Pomůcky

počítač s DataStudiem, Pasco Xplorer GLX, senzor proudu a napětí Pasco, digitální multimetr, reostat $100\ \Omega/1,8\ \text{A}$ ($10\ \Omega/5,7\ \text{A}$), plochá baterie $4,5\ \text{V}$, baterie $9\ \text{V}$, monočlánek $1,5\ \text{V}$, krokosvorky, vodiče

Zařazení do výuky

Tato laboratorní úloha spadá podle RVP do učiva *Elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu i uzavřený obvod; elektrický odpor; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu; polovodičová dioda* a plní se jí očekávaný výstup *Využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů, aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech, měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření.*

Časová náročnost


Zapojení elektrického obvodu, naměření dat a jejich uložení lze stihnout za jednu vyučovací hodinu, v případě teoretického procvičení Ohmova zákona pro uzavřený obvod za dvě vyučovací hodiny.

Návaznost experimentů

Laboratorní úlohu je vhodné zařadit po úloze, která se zabývá Ohmovým zákonem pro část elektrického obvodu, případně za úlohu zabývající se spojováním rezistorů.

Mezipředmětové vztahy

chemie – elektrochemický potenciál, elektrochemické zdroje stejnosměrného napětí

 

Obr. 1: Zatěžovací charakteristika zdroje

Teoretický úvod

Zatěžovací charakteristika zdroje je závislost svorkového napětí zdroje na elektrickém proudu, který jím teče. Elektromotorické napětí zdroje je rovno svorkovému napětí naprázdno, tj. napětí, kdy obvodem neteče elektrický proud. V zatěžovací charakteristice zdroje ho najdeme jako průsečík funkce vyjadřující závislost svorkového napětí na proudu s osou y (viz obr. 1).

Zatěžovací charakteristika zkoumaných zdrojů je lineární a je dána vztahem

$$U = U_e - R_i I, \quad (1)$$

kde U je svorkové napětí zdroje, tj. napětí měřené přímo na svorkách zdroje, U_e je elektromotorické napětí, R_i vnitřní odpor zdroje a I elektrický proud tekoucí obvodem, součin $R_i \cdot I$ odpovídá úbytku elektrického napětí na vnitřním odporu zdroje. Zatěžovací charakteristika zdroje je tedy ekvivalentní rovnicí lineární funkce

$$y = ax + b, \quad (2)$$

kde svorkové napětí U odpovídá proměnné y , elektrický proud I proměnné x , vnitřní odpor zdroje koeficientu a a elektromotorické napětí koeficientu b . Znaménko mínus znamená, že funkce je klesající. Hodnoty elektromotorického napětí a vnitřního odporu zjistíme porovnáním vztahů (1) a (2). Kdybychom odpor vnější části elektrického obvodu zmenšovali k nule, nastal by v obvodu zkrat a obvodem by tekla zkratový proud, který vypočítáme ze vztahu

$$I_k = \frac{U_e}{R_i} \quad (3)$$

Zkratový proud může poškodit zdroj nebo elektrické vedení, proto se mu snažíme bránit zařazením pojistek nebo jističů do elektrického obvodu. Mění-li se odpor spotřebiče připojeného ke zdroji, mění se také výkon ve spotřebiči. Tento výkon je dán vztahem

$$P = UI = U_e I - R_i I^2 \quad (4)$$

Jedná se tedy o kvadratickou závislost výkonu na elektrickém proudu, grafem této funkce je parabola „otočená“ vrcholem nahoru, kde právě hodnota maxima této paraboly je maximální hodnotou výkonu, který může zdroj do spotřebiče dodávat (viz obr. 2).

Hodnoty elektromotorického napětí a vnitřního odporu lze tedy zřejmě také získat porovnáním vztahu (4) a rovnice kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c, \quad (5)$$

$$\text{kde } a = R_i \text{ a } b = U_e \quad (6)$$

Ze vztahu (3) opět můžeme spočítat zkratový proud.


Ze vztahu (4) a obr. 2 zřejmě vyplývá, že výkon je maximální při proudu

$$I = \frac{I_k}{2} = \frac{U_e}{2R_i} \quad (7)$$

Hodnotu maximálního výkonu spočítáme dosazením vztahu (7) do vztahu (4), a po úpravě vychází

$$P_{\max} = \frac{U_e^2}{4R_i} \quad (8)$$

Účinnost elektrického obvodu je dána podílem práce, kterou vykonají elektrostatische síly při přenesení elektrického náboje Q ve vnější části obvo-

 

Obr. 2: Závislost elektrického výkonu ve spotřebiči na elektrickém proudu

du mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U a práce, kterou vykonají neelektrostatické síly při přenesení téhož náboje uvnitř zdroje (část této práce se spotřebuje na vnitřním odporu zdroje, zdroj se tedy průchodem proudu zahřívá). K výpočtu účinnosti elektrického obvodu při maximálním výkonu použijeme vztah

$$\eta = \frac{U}{U_e}, \quad (9)$$

kde U je svorkové napětí při maximálním výkonu, které spočítáme ze vztahu (4) jako podíl maximálního výkonu a poloviny zkratového proudu

$$U = \frac{2P_{\max}}{I_k} \quad (10)$$

Teoreticky by tato hodnota účinnosti měla být 50 %.

Motivace


Jsou všechny zdroje stejnosměrného napětí stejné? Proč se v autě používá olověný akumulátor a ne plochá baterie? Čím se tedy jednotlivé zdroje od sebe liší? S čím souvisí „tvrdost“ zdroje? Má něco společného s tvrdostí hornin?

Bezpečnost práce


Dodržovat zásady bezpečného zacházení s elektrickými spotřebiči. Pozor na příliš velké hodnoty elektrického proudu, aby nedošlo k poškození součástek v obvodu!

Postup práce

Zapojíme elektrický obvod podle schématu (ampérmetr na multimetru, viz obr. 3).

 

Obr. 4: Foto zapojení

 

Obr. 3: Schéma zapojení

Nastavení HW a SW

Senzor proudu a napětí připojíme k měřicímu rozhraní Xplorer GLX do portu 1 a rozhraní připojíme pomocí USB kabelu k počítači.

Spustíme program DataStudio a zvolíme možnost *Vytvořit experiment*. Připojené čidlo by se mělo automaticky detekovat a v okně *Data* se zobra-

Technická úskalí, tipy a triky

Anglické názvy měřených veličin (*Current*, *Voltage*) můžeme změnit po dvojkliku na tyto názvy v okně *Data* a přepsáním názvu měření a názvu proměnné v nově otevřeném okně *Vlastnosti dat*. Zároveň lze v tomto okně pod záložkou *Numerický formát* nastavit počet desetinných míst (ev. platných číslic) měřených veličin, které se budou zobrazovat v tabulce. V takto nastaveném formátu lze potom data také exportovat.

Technická úskalí, tipy a triky

Měření je třeba provádět dostatečně rychle, protože při větším zatížení zdroje dochází k jeho zahřívání a vybíjení, což ovlivňuje zatěžovací charakteristiku. Pro měření je také možné použít reostat s menším odporem, lépe se s ním zjišťují hodnoty při větším zatížení zdroje. Při měření zatěžovací charakteristiky monočlánku je dobré použít nabíječku na monočlánky, do které monočlánek vložíme a pomocí drátků připojíme do elektrického obvodu.

Hodnocení výsledků

Žáci by měli z naměřených dat sestrojít výše zmiňované grafy a zjistit hodnoty elektromotorického napětí, vnitřního odporu zdroje a zkratového proudu pro různé druhy zdrojů stejnosměrného napětí. Měli by porovnat jednak hodnoty získané ze dvou grafů pro tentýž zdroj, jednak porovnat hodnoty navzájem. Z výsledků by měli potvrdit vztahy uvedené v teoretickém úvodu. Dále by měli spočítat maximální výkon a účinnost při maximálním výkonu a opět porovnat jednotlivé zdroje napětí. Měli by také seřadit zdroje od nejtvrďšího k nejměkčímu. Pokud chceme jen získat hodnoty elektromotorického napětí, vnitřního odporu a zkratového proudu, stačí využít rovnici získanou ze zatěžovací charakteristiky zdroje fitováním přímo v DataStudiu.

zí názvy měřených veličin (*Current*, *Voltage*). Z pracovní plochy smažeme předpřipravené číslicové měření detekovaných veličin. Název veličiny *Voltage* přetáhneme myši se stisknutým levým tlačítkem do okna *Displays*, záložky *Graf*. Na pracovní ploše se zobrazí graf závislosti napětí na čase, který později upravíme. Tabulku vytvoříme přetažením názvu veličiny *Voltage* z okna *Data* do okna *Displays*, záložky *Tabulka*. Nepotřebný sloupec *Čas* z tabulky odstraníme kliknutím pravého tlačítka myši na název *Čas* a odznačením položky *Čas*.

Nastavíme krokové měření v menu *Setup*, v záložce *Vzorkování* zatržením tlačítka *Načti hodnotu stiskem* či *příkazem*. V okně *Název* přepíšeme *Keyboard 1* na *Elektrický proud*, v okně *Jednotky* přepíšeme *bez jednotek* na *A* a potvrdíme *OK*. V otevřeném okně *Experiment Setup* odznačíme v záložce *Měření* viditelnost veličiny *Current* a okno zavřeme. V okně *Data* zmizí název veličiny *Current* a objeví se název veličiny *Elektrický proud*.

Do tabulky přidáme sloupec *Elektrický proud* přetažením veličiny *Elektrický proud* myši se stisknutým levým tlačítkem z okna *Data* do okna *Displays*, záložky *Tabulka 1*. V grafu klikneme levým tlačítkem myši na veličinu *Čas* a v rozbalené nabídce označíme veličinu *Elektrický proud*.

Dvojklikem do grafu se otevře okno *Nastavení grafu*. V záložce *Zobrazení* odznačíme možnost *Spojovat data body*.

Vlastní měření a záznam dat

Na univerzálním měřícím přístroji nastavíme otočným knoflíkem rozsah do 10 A. Reostatem nastavíme minimální hodnotu proudu tekoucí obvodem. Spustíme měření tlačítkem *Start*. Klikneme na tlačítko *Vzít*, do nově otevřeného okna zapíšeme hodnotu elektrického proudu z multimetru a potvrdíme *OK*. Reostatem měníme hodnoty elektrického proudu po přibližně 0,1 A pro plochou baterii, po 0,05 A pro monočlánek a po 0,2 A pro baterii 9 V. Stejným způsobem popsáním výše zaznamenáme celkem 10 až 15 hodnot. Měření ukončíme klepnutím levým tlačítkem myši na červený čtvereček *Stop*. Při měření dbáme na to, abychom nepřekročili maximální proud, který může téct reostatem.

Zaznamenávané hodnoty se zobrazují jednak v tabulce, jednak v grafu závislosti svorkového napětí na procházejícím elektrickém proudu.

Po uložení naměřených dat pro měření dalších zdrojů nejdříve zvolíme v záložce *Experiment* možnost *Smazání posledního měření* a opakujeme celý postup.

Analýza naměřených dat

Naměřená data vyexportujeme například do tabulkového editoru. V záložce *Soubor* zvolíme možnost *Exportovat data*, v nově otevřeném okně *Vyberte data měření* zvolíme možnost *Voltage vs. Elektrický proud* a potvrdíme *OK*. Napíšeme název souboru. Data se uloží jako textový soubor s příponou *.txt*. S těmito daty pak můžeme pracovat v tabulkovém editoru. Z dat získáme zatěžovací charakteristiku zdroje a její rovnici. Porovnáním vztahů (1) a (2) zjistíme hodnoty elektromotorického napětí zdroje a vnitřního odporu zdroje. Ze vztahu (3) vypočítáme zkratový proud. Do tabulky vypočítáme podle vztahu (4) výkon ve spotřebiči. Sestrojíme graf závislosti výkonu na elektrickém proudu a fitováním kvadratickou funkcí dostaneme rovnici této závislosti, ze které porovnáním vztahů (4) a (5) opět získáme hodnoty elektromotorického napětí a vnitřního odporu zdroje, ze kterých opět spočítáme zkratový proud. Dále z těchto hodnot vypočítáme hodnotu maximálního výkonu podle vztahu (8) a účinnost obvodu při tomto výkonu podle vztahu (9).